

默默学电子类说明书

考试简介

江苏专转本考试由江苏省教育厅领导，江苏省教育考试院负责和执行，具体本科招生院校负责发布招生计划及指定专业课考试大纲。公共课，例如高数/语文，由江苏省教育考试院直接负责指定具体本科院校教授负责具体《考试大纲》制定、命题工作及阅卷评分标准制定。专业课，由江苏省教育考试院协调具体江苏专转本院校成立“专业课考试委员会”负责具体《考试大纲》制定、命题工作及阅卷评分标准制定。现行江苏专转本考试制度源于江苏省教育厅 2019 年启动的新一轮“专转本”考试改革，并自 2022 年起正式实施新的考试科目及考试体系。因此，对于考试科目、考试大纲、命题范围，阅卷评分标准等重要信息，同学们应当以**官方正式文件**为依据。对于社会培训机构、自媒体或个人老师传播的所谓“考试马上改革”、“考纲即将大改”、“考试内容发生重大变化”等未经官方证实的信息，应保持理性判断，**不要因为非官方消息制造的焦虑而盲目购买课程或资料。**

报名任何江苏专转本机构应对确认授课老师是否为大学教师，一般大学教师才有能力和权限接触到江苏专转本的具体招生计划，考试评分标准，考纲范围等权威信息。社会上的机构和老师没有权限获取相关信息！

权威信息来源：

江苏省教育厅、江苏省教育考试院、江苏省内专转本本科招生院校（负责具体招生计划发布，部分专业课命题，及评分标准制定等）

品牌简介

默默学是江苏专转本行业最早做线上课程的机构，自 2012 年创办至今，始终坚持专注于江苏专转本网课，不为赚钱去做专接本，韩国专升本，线下集训等暴利但有违学员利益的产品。始终坚持紧跟江苏省教育厅、江苏省教育考试院政策，始终坚持以最高标准要求自身，课程主要由大学教师录制，始终坚持在合法合规的前提下，以江苏专转本官方命题人的标准去合作授课老师。品牌拥有默默学多个大类注册商标，及.com 域名等重要知识产权作品。默默学合作的大学教师遍布全省多个江苏专转本招生本科院校。品牌创始人陈永超于 2012 年通过江苏专转本上岸本科，后就读美国马里兰大学硕士，毕业后根据上海留学生落户政策，将户口迁至上海，随后前往南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心深造，目前全家旅居加拿大致力于中国制造出海相关项目。

状元简介

2026 年江苏专转本电子类考试的省状元来自默默学，考取了 464 分，他只报名了默默学！



课程简介

课程目前，超 900 节课，超 50GB，还会陆续更新一些直播，模拟卷等

一般认为课程数量越多，则课程越细致，覆盖的考点也越多，考到原题、相似题概率越大，且课程制作成本也越高，因为老师是按照课时费收钱的！

00.导学课-26-28电子大类导学课

00.电子实操闪电五连鞭

00.龙门必杀技专题

01.理论课-课程A-国家电网电力科学研究院-龙老师

01.理论课-课程B-国家电网电力科学研究院-龙老师

01.理论课-课程C-国家电网电力科学研究院-龙老师

01.理论课-升级版-课程A-电路基础-龙老师-新版课程

01.理论课-升级版-课程B-数字电子技术-龙老师-新版课程

01.理论课-直播课-2026-专项总结课-龙老师

01.实操课-技能01-龙老师-电子类全能天花板老师

01.实操课-技能02-龙老师-电子类全能天花板老师

01.实操课-技能03-龙老师-电子类全能天花板老师

01.实操课-技能04-龙老师-电子类全能天花板老师

01.实操课-技能05-龙老师-电子类全能天花板老师

02.习题课-降龙十八掌必做1800题-龙老师

02.习题课-课程A-国家电网电力科学研究院-龙老师

02.习题课-课程B-国家电网电力科学研究院-龙老师

02.习题课-课程C-国家电网电力科学研究院-龙老师

03.真题课-电子类历年真题-含退役士兵

03.总结课-名词解释汇总-国家电网电力科学研究院-龙老师

常规自定义分类

912 个文件，20 个文件夹

类型: 类型均为 文件夹

位置: 全部位于 D:\wwwroot\momoxue\

大小: 51.7 GB (55,525,623,543 字节)

占用空间: 51.7 GB (55,527,493,632 字节)

属性: ☐ 只读(R) ☐ 隐藏(H)

课程包括：

《00.导学课程》——指导学员具体怎么学习这套课程，怎么备考，怎么使用我们的服务等等

《00.电子实操闪电五连鞭》——让电子类学员，哪怕是零基础跨考的，也能快速掌握实操知识

《00.龙门必杀技专题》——先把电子类必考的大头，放前面讲，哪怕时间不够，大头先拿住！

《01.理论课部分-课程 A/课程 B/课程 C》——这一部分完全按照《考试大纲》知识点结构顺序讲解，

然后最近又发布新版，又依据《历年真题》重新结合《考试大纲》再来一遍，确保贴近考纲和真题！

《01.理论课-直播课-2026-专项总结课》——这一部分是帮助大家梳理哪些知识点需要背诵，

哪些知识点难以理解，再梳理一次，确保学到这里，上面的都能过！

413节课 | 默默学电子类·理论课升级版完整课程体系

龙老师 | 完整课程目录

课程A | 国家电网电力科学研究院 | 龙老师

000.理论课程课纲1	068.第九章-阻抗
001.电路衔接知识-利用电位计算电压	069.第九章-导纳
002.电路衔接知识-等效电路的求解	070.第九章-阻抗与导纳的计算
003.电路和电路模型	071.正弦稳态电路的分析
004.电流和电压的参考方向	072.正弦稳态电路的分析2
005.吸收功率与发出功率	073.正弦稳态电路的功率1
006.吸收与发出功率例题讲解	074.正弦稳态电路的功率2
007.电路元件	075.正弦稳态电路的复功率
008.电路元件-电压源与电流源	076.第九章正弦稳态电路总结1
009.受控电源	077.第九章正弦稳态电路总结2
010.基尔霍夫电流定律	078.正弦稳态电路经典题1
011.基尔霍夫电压定律	079.正弦稳态电路经典题2
012.基尔霍夫定律习题	080.谐振电路1-串联谐振
013.第一章总结	081.谐振电路2-并联谐振
014.电路电路的计算简介	082.谐振电路3-电感线圈与电容的并联谐振-经典试题

015.电阻串并联计算	课程B 国家电网电力科学研究院 龙老师
016.电阻串并联混联计算	001.模拟电子技术前言
017.电桥专题	002.本征半导体-N型半导体
018.选修课-星三角变换上	003.PN结的形成
019.选修课-星三角变换下	004.C-极值的形成
020.电源的等效变换-上	005.二极管工作状态的判断
021.电源的等效变换-下-输入电阻	006.二极管的等效电路
022.第二章总结	007.二极管-极值
023.电路的图	008.二极管-PN结-二极管回顾
024.独立KCL-KVL方程个数	009.第一部分二极管精选试题上
025.支路电流法	010.第一部分二极管精选试题下

026.两孔电流法	011.二极管的基本结构
027.两孔电流法的特殊情况	012.二极管三种组合的分析上
028.两孔电流法与回路电流法的异同点	013.二极管三种组合的分析下
029.回路电流法1	014.三极管的输入输出特性曲线
030.回路电流法2	015.三极管工作状态的判断上
031.结点电压法1	016.三极管工作状态的判断下
032.结点电压法2	017.温度对晶体管的影响-晶体管参数随温度
033.结点电压法3	018.放大器的概念及性能指标
034.第三章总结	019.放大电路的基本构成
035.第三章真题1	020.放大电路的分析方法
036.第三章真题2	021.放大电路的静态分析

037.第四节课小结-叠加定理1	022.放大电路的动态分析
038.叠加定理2	023.晶体管放大电路的失真分析及消除方法
039.替代定理1	024.交流等效模型参数导出过程
040.替代定理2	025.晶体二极管的模型化
041.戴维宁定理1	026.晶体管三极管放大电路之等效电路法
042.戴维宁定理2	027.前置置CE组态放大电路直流通路
043.戴维宁定理3-诺顿定理	028.前置置CE组态放大电路交流通路
044.最大功率传输定理	029.共射-CE放大电路典型例子上
045.第四章总结与例题讲解	030.共射-CE放大电路典型例子上
046.电导元件	031.共集-CC放大电路的静态与动态分析
047.电阻元件	032.共集-CC放大电路典型例题

048.电容-电感串并联及本章总结	033.共基-CB放大电路分析及典型例题
049.一阶动态电路的方程	034.三种组态放大电路的对比
050.换路定律	035.理想运放的电路模型
051.换路后瞬间电流与电压的计算	036.理想运放的典型电路
052.零输入响应例题	037.理想运放之减法器的工作原理和设计
053.RC-RL电路的零输入响应	038.理想运算放大器与节点电压法
054.零输入响应例题讲解	039.输入电阻-输出电阻的深入理解
055.RC-RL电路的零状态响应	040.反馈的基本概念-交流负反馈的判断
056.零状态响应例题	041.正负反馈-串并联反馈的判断
057.全响应-三要素法1	042.电流电压反馈的判断-四种组态放大电路的分析
058.三要素法2	043.四种组态电路的分析下
059.第七章总结	044.选修课-负反馈放大电路增益的一般表达式

060.相量法的四种形式及转化	045.选修课-负反馈对放大电路性能的影响
061.正弦稳态电路三要素	046.选修课-深度负反馈条件下的近似计算
062.最大值与有效值	047.选修课-反馈电路经典试题讲解
063.瞬时值与相量的转换	048.选修课-集成电路的基本结构及特性
064.电阻-电感-电容的相量形式	049.选修课-集成电路中的恒流源电路
065.基尔霍夫定律的相量形式	050.选修课-集成电路中的恒流源电路下
066.相量法经典例题	051.选修课-差分放大电路的工作原理及静态分析
067.相量法总结	052.选修课-差模输入的放大电路分析
	053.选修课-共模输入的抑制作用分析
	054.选修课-任意信号的输入作用-恒流源差放-温漂和失调

055.集成运算放大器-反相比例运算电路	062.超前相位加法器
056.同相比例运算电路-加法器	063.竞争冒险
057.积分与微分-对数与指数运算电路	064.第四章组合逻辑电路小结-上
058.简单电压比较器	065.第四章组合逻辑电路小结-下
059.迟滞比较器	066.基本与非门RS触发器
060.窗口比较器-电压比较器试题	067.基本或非门RS触发器
061.多级放大电路三种耦合方式	068.同步RS-D触发器
062.多级放大电路的静态-动态分析及增益的计算	069.同步JK触发器

课程C 国家电网电力科学研究院 龙老师	070.同步T触发器
001.模拟量与数字量上-权	071.主从RS-JK触发器
002.模拟量与数字量下-权	072.异步输入-主从D触发器
003.二进制上	073.一次化问题与正边沿D触发器
004.二进制下-八进制-十六进制	074.边沿触发器-触发器梳理
005.任意进制转二进制	075.触发器之间的转换
006.十进制数转任意进制	076.触发器的应用
007.二进制与八-十六进制的转化	077.第五章触发器总结
008.二进制的加减乘除运算	078.第五章触发器经典题讲解
009.数制及数制转化习题	079.时序逻辑电路分析-上
010.各种BCD有权码	080.时序逻辑电路分析-下

011.格雷码-余3码	081.同步时序逻辑电路的设计1
012.原码-反码-补码	082.同步时序逻辑电路的设计2
013.第一章小结	083.同步时序逻辑电路的设计3
014.基本逻辑门之与门	084.同步时序逻辑电路的设计4
015.基本逻辑门之或-非门	085.同步时序逻辑电路的设计5
016.复合逻辑门之异或-同或	086.集成计数器简介
017.晶体管的饱和和截止分析	087.计数器74161的应用
018.难度大-TTL与非门原理分析	088.计数器74160-74163的应用
019.难度大-TTL与非门电压传输特性-上	089.计数器74290的应用
020.难度大-TTL与非门电压传输特性-下	090.寄存器介绍及分类
021.难度大-TTL与非门电气特性-上	091.集成寄存器74194

022.难度大-TTL与非门电气特性-下	092.序列信号发生器
023.难度大-TTL非-或非-或与门	093.第六章总结
024.难度大-TTL或非门	094.第六章时序逻辑电路习题1
025.难度大-TTL集电极开路-OC-门	095.第六章时序逻辑电路习题2
026.难度大-TTL三态门及改进措施	096.选修课-基冲电路-555定时器原理
027.难度大-TTL门电路真值串讲	097.选修课-施密特触发器及应用
028.难度大-MOS逻辑电路-非-或非-缓冲	098.选修课-单稳态触发器原理
029.难度大-CMOS逻辑电路	099.选修课-单稳态触发器的应用
030.难度大-CMOS三态门	100.选修课-集成式单稳态触发器74121
031.难度大-MOS电路分析及第二章小结	101.选修课-多谐振荡器
032.逻辑代数基本定理-证明	102.选修课-第七章总结

033.逻辑代数的应用公式	103.第八章-最后一章数制转换简介
034.逻辑代数公式法化简-上	104.恒1型和恒0型D/A转换器
035.逻辑代数公式法化简-中	105.DA转换器的应用
036.逻辑代数公式法化简-下	106.AD转换器之并行比较型
037.标准与或-标准或与-或式	107.AD转换器的逐次比较型
038.标准与或式-最大项与最小项的关系	108.第八章总结及数电课程分析完整版
039.公式化简电路的陷阱	课程B 数字电子技术 龙老师
040.卡诺图画法	01.0.电子转本号学号2027
041.卡诺图表示逻辑函数	02.1.1.电路和电路模型

042.卡诺图化简-最简与或式	03.1.2.常用数制及十进制
043.卡诺图化简-最简或与式	03.1.3.十进制转其他进制
044.卡诺图化简与或-或与巩固	04.1.3.电位
045.卡诺图化简含无关项的逻辑函数	05.1.4.电功率和能量
046.第三章小结	06.1.6.二进制运算
047.组合逻辑电路特点	07.1.6.电阻元件与欧姆定律
048.组合逻辑电路分析	08.1.7.电压源和电流源
049.组合逻辑电路设计-上	09.1.8.受控源
050.组合逻辑电路设计-中	10.1.9.基尔霍夫定律(上)
051.组合逻辑电路设计-下	11.1.2.三种基本逻辑关系

052.组合逻辑电路设计习题课	12.1.1.10第一章总结
053.译码器基础知识	13.1.2.电路的等效变换
054.译码器的扩展问题	14.2.2.电阻的串联与并联等效(上)
055.译码器实现逻辑函数	15.2.2.电阻的串联与并联等效(下)
056.译码器BCD码转十进制	16.2.3.电桥
057.七段数码管显示译码器	17.2.4.星三角变换(选学)
058.数据选择器	18.2.5.电压源和电流源的串联和并联
059.数据分配器	19.2.6.实际电源的模型及其互换等效
060.数据比较器	20.2.7.等效电阻
061.加法器的基本原理	21.2.8.第二章总结
	22.3.1.KCL和KVL方程个数

23.3.2.支路法与2b法(上)	23.3.13.卡诺图(中)
24.3.2.支路法与2b法(下)	24.2.13.卡诺图(上)
25.3.3.回路法与网孔法(上)	25.2.13.卡诺图(下)
26.3.3.回路法与网孔法(中)	26.2.14.第二章总结
27.3.3.回路法与网孔法(下)	27.3.1.组合逻辑电路简介
28.3.4.节点法(上)	28.3.2.组合逻辑电路的分析(上)
29.3.4.节点法(中)	29.3.2.组合逻辑电路的分析(下)
30.3.4.节点法(下)	30.3.3.组合逻辑电路的设计(上)
31.3.5.第三章总结	31.3.3.组合逻辑电路的设计(中)

32.4.1.叠加定理(上)	32.3.3.组合逻辑电路的设计(下)
33.4.1.叠加定理(下)	34.3.4.编码器(下)
34.4.2.齐次定理	35.3.5.译码器(上)
35.4.3.替代定理	36.4.4.戴维南定理(上)
36.4.4.戴维南定理(下)	37.4.4.戴维南定理(下)
37.4.4.戴维南定理(下)	38.4.5.诺顿定理
38.4.5.诺顿定理	39.4.6.最大功率传输定理
39.4.6.最大功率传输定理	40.4.7.第四章总结
40.4.7.第四章总结	41.3.4.加法器
41.3.4.加法器	42.3.5.数值比较器
42.3.5.数值比较器	43.3.10.组合逻辑电路中的竞争冒险

43.3.10.组合逻辑电路中的竞争冒险	44.3.11.第三章总结(上)
44.3.11.第三章总结(上)	45.3.11.第三章总结(下)
45.3.11.第三章总结(下)	46.4.1.触发器简介
46.4.1.触发器简介	48.4.2.基本RS触发器(上)
48.4.2.基本RS触发器(上)	48.4.2.基本RS触发器(下)
48.4.2.基本RS触发器(下)	49.4.3.单稳态触发器
49.4.3.单稳态触发器	50.4.4.脉冲触发器(上)
50.4.4.脉冲触发器(上)	51.4.4.脉冲触发器(下)
51.4.4.脉冲触发器(下)	52.4.5.边沿触发的触发器
52.4.5.边沿触发的触发器	53.4.6.边沿触发的触发器及其描述方法

53.4.6.边沿触发的触发器及其描述方法	54.4.7.触发器的电路结构和逻辑功能、触发方式的关系
54.4.7.触发器的电路结构和逻辑功能、触发方式的关系	55.4.8.触发器转换
55.4.8.触发器转换	直播课 2026专项总结课 龙老师
直播课 2026专项总结课 龙老师	01.2026版数字龙老师电路基础第1次直播课-0604电路中各点电位的分析和计算
01.2026版数字龙老师电路基础第1次直播课-0604电路中各点电位的分析和计算	02.2026版数字龙老师电路基础第2次直播课-0620参考方向与方向方向的判断
02.2026版数字龙老师电路基础第2次直播课-0620参考方向与方向方向的判断	03.2026版数字龙老师电路基础第3次直播课-0629电路分析的一般方法
03.2026版数字龙老师电路基础第3次直播课-0629电路分析的一般方法	04.2026版数字龙老师电路基础第4次直播课-0707叠加定理、戴维南定理
04.2026版数字龙老师电路基础第4次直播课-0707叠加定理、戴维南定理	05.2026版数字龙老师电路基础第5次直播课-0713电路前四章以题代练1

05.2026版数字龙老师电路基础第5次直播课-0713电路前四章以题代练1	06.2026版数字龙老师电路基础第6次直播课-0720电路前四章以题代练2
06.2026版数字龙老师电路基础第6次直播课-0720电路前四章以题代练2	07.2026版数字龙老师电路基础第7次直播课-0724正弦稳态电路的分析
07.2026版数字龙老师电路基础第7次直播课-0724正弦稳态电路的分析	08.2026版数字龙老师电路基础第8次直播课-0831正弦稳态电路的相量分析法
08.2026版数字龙老师电路基础第8次直播课-0831正弦稳态电路的相量分析法	12.2026版数字龙老师电路基础第12次直播课-0907正弦稳态电路的功率
12.2026版数字龙老师电路基础第12次直播课-0907正弦稳态电路的功率	13.2026版数字龙老师电路基础第13次直播课-0914谐振电路
13.2026版数字龙老师电路基础第13次直播课-0914谐振电路	14.2026版数字龙老师电路基础第14次直播课-0928数制与码制
14.2026版数字龙老师电路基础第14次直播课-0928数制与码制	15.2026版数字龙老师电路基础第15次直播课-1012公式化简逻辑函数
15.2026版数字龙老师电路基础第15次直播课-1012公式化简逻辑函数	16.2026版数字龙老师电路基础第16次直播课-1019卡诺图化简逻辑函数
16.2026版数字龙老师电路基础第16次直播课-1019卡诺图化简逻辑函数	17.2026版数字龙老师电路基础第17次直播课-1026组合逻辑电路的分析

17.2026版数字龙老师电路基础第17次直播课-1026组合逻辑电路的分析	18.2026版数字龙老师电路基础第18次直播课-1109组合逻辑电路的设计
18.2026版数字龙老师电路基础第18次直播课-1109组合逻辑电路的设计	19.2026版数字龙老师电路基础第19次直播课-1123触发器
19.2026版数字龙老师电路基础第19次直播课-1123触发器	20.2026版数字龙老师电路基础第20次直播课-1207触发器电路
20.2026版数字龙老师电路基础第20次直播课-1207触发器电路	21.2026版数字龙老师电路基础第21次直播课-1214时序逻辑电路的分析
21.2026版数字龙老师电路基础第21次直播课-1214时序逻辑电路的分析	22.2026版数字龙老师电路基础第22次直播课-1228时序逻辑161-194芯片
22.2026版数字龙老师电路基础第22次直播课-1228时序逻辑161-194芯片	23.2026版数字龙老师电路基础第23次直播课-0117三种组态放大电路计算一讲
23.2026版数字龙老师电路基础第23次直播课-0117三种组态放大电路计算一讲	24.2026版数字龙老师电路基础第24次直播课-0207理想运算放大电路_3
24.2026版数字龙老师电路基础第24次直播课-0207理想运算放大电路_3	25.2026版数字龙老师电路基础第25次直播课-0207理想运算放大电路_2
25.2026版数字龙老师电路基础第25次直播课-0207理想运算放大电路_2	26.2026版数字龙老师电路基础第26次直播课-0207理想运算放大电路_1
26.2026版数字龙老师电路基础第26次直播课-0207理想运算放大电路_1	27.2026版数字龙老师电路基础第27次直播课-0207理想运算放大电路_1
27.2026版数字龙老师电路基础第27次直播课-0207理想运算放大电路_1	28.2026版数字龙老师电路基础第28次直播课-0207理想运算放大电路_1
28.2026版数字龙老师电路基础第28次直播课-0207理想运算放大电路_1	29.2026版数字龙老师电路基础第29次直播课-0207理想运算放大电路_1
29.2026版数字龙老师电路基础第29次直播课-0207理想运算放大电路_1	30.2026版数字龙老师电路基础第30次直播课-0207理想运算放大电路_1
30.2026版数字龙老师电路基础第30次直播课-0207理想运算放大电路_1	31.2026版数字龙老师电路基础第31次直播课-0207理想运算放大电路_1
31.2026版数字龙老师电路基础第31次直播课-0207理想运算放大电路_1	32.2026版数字龙老师电路基础第32次直播课-0207理想运算放大电路_1
32.2026版数字龙老师电路基础第32次直播课-0207理想运算放大电路_1	33.2026版数字龙老师电路基础第33次直播课-0207理想运算放大电路_1
33.2026版数字龙老师电路基础第33次直播课-0207理想运算放大电路_1	34.2026版数字龙老师电路基础第34次直播课-0207理想运算放大电路_1
34.2026版数字龙老师电路基础第34次直播课-0207理想运算放大电路_1	35.2026版数字龙老师电路基础第35次直播课-0207理想运算放大电路_1
35.2026版数字龙老师电路基础第35次直播课-0207理想运算放大电路_1	36.2026版数字龙老师电路基础第36次直播课-0207理想运算放大电路_1
36.2026版数字龙老师电路基础第36次直播课-0207理想运算放大电路_1	37.2026版数字龙老师电路基础第37次直播课-0207理想运算放大电路_1
37.2026版数字龙老师电路基础第37次直播课-0207理想运算放大电路_1	38.2026版数字龙老师电路基础第38次直播课-0207理想运算放大电路_1
38.2026版数字龙老师电路基础第38次直播课-0207理想运算放大电路_1	39.2026版数字龙老师电路基础第39次直播课-0207理想运算放大电路_1
39.2026版数字龙老师电路基础第39次直播课-0207理想运算放大电路_1	40.2026版数字龙老师电路基础第40次直播课-0207理想运算放大电路_1
40.2026版数字龙老师电路基础第40次直播课-0207理想运算放大电路_1	41.2026版数字龙老师电路基础第41次直播课-0207理想运算放大电路_1
41.2026版数字龙老师电路基础第41次直播课-0207理想运算放大电路_1	42.2026版数字龙老师电路基础第42次直播课-0207理想运算放大电路_1
42.2026版数字龙老师电路基础第42次直播课-0207理想运算放大电路_1	43.2026版数字龙老师电路基础第43次直播课-0207理想运算放大电路_1
43.2026版数字龙老师电路基础第43次直播课-0207理想运算放大电路_1	44.2026版数字龙老师电路基础第44次直播课-0207理想运算放大电路_1
44.2026版数字龙老师电路基础第44次直播课-0207理想运算放大电路_1	45.2026版数字龙老师电路基础第45次直播课-0207理想运算放大电路_1
45.2026版数字龙老师电路基础第45次直播课-0207理想运算放大电路_1	46.2026版数字龙老师电路基础第46次直播课-0207理想运算放大电路_1
46.2026版数字龙老师电路基础第46次直播课-0207理想运算放大电路_1	47.2026版数字龙老师电路基础第47次直播课-0207理想运算放大电路_1
47.2026版数字龙老师电路基础第47次直播课-0207理想运算放大电路_1	48.2026版数字龙老师电路基础第48次直播课-0207理想运算放大电路_1
48.2026版数字龙老师电路基础第48次直播课-0207理想运算放大电路_1	49.2026版数字龙老师电路基础第49次直播课-0207理想运算放大电路_1
49.2026版数字龙老师电路基础第49次直播课-0207理想运算放大电路_1	50.2026版数字龙老师电路基础第50次直播课-0207理想运算放大电路_1
50.2026版数字龙老师电路基础第50次直播课-0207理想运算放大电路_1	51.2026版数字龙老师电路基础第51次直播课-0207理想运算放大电路_1
51.2026版数字龙老师电路基础第51次直播课-0207理想运算放大电路_1	52.2026版数字龙老师电路基础第52次直播课-0207理想运算放大电路_1
52.2026版数字龙老师电路基础第52次直播课-0207理想运算放大电路_1	53.2026版数字龙老师电路基础第53次直播课-0207理想运算放大电路_1
53.2026版数字龙老师电路基础第53次直播课-0207理想运算放大电路_1	54.2026版数字龙老师电路基础第54次直播课-0207理想运算放大电路_1
54.2026版数字龙老师电路基础第54次直播课-0207理想运算放大电路_1	55.2026版数字龙老师电路基础第55次直播课-0207理想运算放大电路_1
55.2026版数字龙老师电路基础第55次直播课-0207理想运算放大电路_1	56.2026版数字龙老师电路基础第56次直播课-0207理想运算放大电路_1
56.2026版数字龙老师电路基础第56次直播课-0207理想运算放大电路_1	57.2026版数字龙老师电路基础第57次直播课-0207理想运算放大电路_1
57.2026版数字龙老师电路基础第57次直播课-0207理想运算放大电路_1	58.2026版数字龙老师电路基础第58次直播课-0207理想运算放大电路_1
58.2026版数字龙老师电路基础第58次直播课-0207理想运算放大电路_1	59.2026版数字龙老师电路基础第59次直播课-0207理想运算放大电路_1
59.2026版数字龙老师电路基础第59次直播课-0207理想运算放大电路_1	60.2026版数字龙老师电路基础第60次直播课-0207理想运算放大电路_1
60.2026版数字龙老师电路基础第60次直播课-0207理想运算放大电路_1	61.2026版数字龙老师电路基础第61次直播课-0207理想运算放大电路_1
61.2026版数字龙老师电路基础第61次直播课-0207理想运算放大电路_1	62.2026版数字龙老师电路基础第62次直播课-0207理想运算放大电路_1
62.2026版数字龙老师电路基础第62次直播课-0207理想运算放大电路_1	63.2026版数字龙老师电路基础第63次直播课-0207理想运算放大电路_1
63.2026版数字龙老师电路基础第63次直播课-0207理想运算放大电路_1	64.2026版数字龙老师电路基础第64次直播课-0207理想运算放大电路_1
64.2026版数字龙老师电路基础第64次直播课-0207理想运算放大电路_1	65.2026版数字龙老师电路基础第65次直播课-0207理想运算放大电路_1
65.2026版数字龙老师电路基础第65次直播课-0207理想运算放大电路_1	66.2026版数字龙老师电路基础第66次直播课-0207理想运算放大电路_1
66.2026版数字龙老师电路基础第66次直播课-0207理想运算放大电路_1	67.2026版数字龙老师电路基础第67次直播课-0207理想运算放大电路_1
67.2026版数字龙老师电路基础第67次直播课-0207理想运算放大电路_1	68.2026版数字龙老师电路基础第68次直播课-0207理想运算放大电路_1
68.2026版数字龙老师电路基础第68次直播课-0207理想运算放大电路_1	69.2026版数字龙老师电路基础第69次直播课-0207理想运算放大电路_1
69.2026版数字龙老师电路基础第69次直播课-0207理想运算放大电路_1	70.2026版数字龙老师电路基础第70次直播课-0207理想运算放大电路_1
70.2026版数字龙老师电路基础第70次直播课-0207理想运算放大电路_1	71.2026版数字龙老师电路基础第71次直播课-0207理想运算放大电路_1
71.2026版数字龙老师电路基础第71次直播课-0207理想运算放大电路_1	72.2026版数字龙老师电路基础第72次直播课-0207理想运算放大电路_1
72.2026版数字龙老师电路基础第72次直播课-0207理想运算放大电路_1	73.2026版数字龙老师电路基础第73次直播课-0207理想运算放大电路_1
73.2026版数字龙老师电路基础第73次直播课-0207理想运算放大电路_1	74.2026版数字龙老师电路基础第74次直播课-0207理想运算放大电路_1
74.2026版数字龙老师电路基础第74次直播课-0207理想运算放大电路_1	75.2026版数字龙老师电路基础第75次直播课-0207理想运算放大电路_1
75.2026版数字龙老师电路基础第75次直播课-0207理想运算放大电路_1	76.2026版

98节课 | 默默学电子类·实操课完整课程体系

龙老师 | 技能01—技能05 | 课程目录完整整理

技能01 | 龙老师 | 电子类全能天花板老师

- 01.数字万用表的使用方法1
- 02.数字万用表的使用方法2
- 03.数字万用表的使用方法3
- 04.数字万用表的使用方法4
- 05.数字万用表的使用方法5
- 06.直流稳压电源的使用1
- 07.直流稳压电源的使用2
- 08.直流稳压电源的使用3
- 09.直流稳压电源的使用4
- 10.函数信号发生器1
- 11.函数信号发生器2
- 12.函数信号发生器3
- 13.示波器1
- 14.示波器2
- 15.示波器3
- 16.示波器4
- 17.示波器5

技能02 | 龙老师 | 电子类全能天花板老师

- 01.电阻的识别与检测1
- 02.电阻的识别与检测2
- 03.电阻的识别与检测3
- 04.电阻的识别与检测4
- 05.电容的识别与检测1
- 06.电容的识别与检测2

- 07.电容的识别与检测3
- 08.电感的识别与检测
- 09.二极管的识别与检测1
- 10.二极管的识别与检测2
- 11.三极管的识别与检测1
- 12.三极管的识别与检测2
- 13.三极管的识别与检测3
- 14.排针的识别与检测
- 15.开关插座基础知识
- 16.轻触开关
- 17.继电器1
- 18.继电器2
- 19.光电耦合器
- 20.数码管
- 21.常用传感器1
- 22.常用传感器2
- 23.扬声器
- 24.识别常用小规模集成电路芯片1
- 25.识别常用小规模集成电路芯片2
- 26.识别常用小规模集成电路芯片3

技能03 | 龙老师 | 电子类全能天花板老师

- 01.晶体管放大电路1
- 02.晶体管放大电路2
- 03.晶体管放大电路3
- 04.晶体管放大电路4
- 05.晶体管放大电路5

- 06.运算放大电路
- 07.基础门电路1
- 08.基础门电路2
- 09.编码器
- 10.译码器1
- 11.译码器2
- 12.数据选择器
- 13.集成触发器1
- 14.集成触发器2
- 15.计数器1
- 16.计数器2
- 17.计数器3
- 18.定时器1-脉冲电路、555定时器原理
- 19.定时器2-施密特触发器的应用
- 20.定时器3-单稳态触发器原理
- 21.定时器4-单稳态触发器的应用
- 22.定时器5-集成式单稳态触发器74121
- 23.定时器6-多谐振荡器
- 24.定时器7-总结
- 25.通用运算放大电路芯片

- 26.比较器1
- 27.比较器2
- 28.比较器3
- 29.电源电路1
- 30.电源电路2
- 31.电源电路3

- 32.电源电路4
- 33.功率放大电路1
- 34.功率放大电路2
- 35.振荡电路1
- 36.振荡电路2
- 37.振荡电路3
- 38.印刷线路板1
- 39.印刷线路板2
- 40.印刷线路板3
- 41.印刷线路板4

技能04 | 龙老师 | 电子类全能天花板老师

- 01.手工焊接1
- 02.手工焊接2
- 03.手工焊接3
- 04.手工焊接4
- 05.导线加工工艺1
- 06.导线加工工艺2
- 07.线扎加工工艺1
- 08.线扎加工工艺2
- 09.电子元器件装配工艺1
- 10.电子元器件装配工艺2

技能05 | 龙老师 | 电子类全能天花板老师

- 01.电子电路调试1
- 02.电子电路调试2
- 03.电子电路调试3
- 04.电子电路调试4

《02.习题课习题课-降龙十八掌必做 1800 题》——这一部分汇聚了《江苏专转本电子类题库》的精华，你只要耐心做完，做错的记笔记，认认真真看老师讲解了，你也可能成为下一个省状元（江苏专转本电子类省状元出自默默学）！

《02.习题课-课程 A/课程 B/课程 C》——这一部分依据《考试大纲》，我们构思了命题人可能出题的所有考点，难度，题型，逐一击破，编写了大量习题给学员练习，提前适应最后的考试！

292节课 | 默默学电子类·习题课完整课程体系

龙老师 | 课程A·课程B·课程C·降龙十八掌必做1800题

课程A 习题课 国家电网电力科学研究院 龙老师					
001.电路第一章梳理	000-5.模电章节梳理之·基本放大电路的组成及工作原理	038.数电第七节选择题and填空题and判断题	046.第六掌11-20	095.第十四掌11-25	144.第十六掌24
002.电路第一章习题选择和填空和判断	000-6.模电章节梳理之·三种组态放大电路	039.数电第七章名词解释题and分析计算题	047.第六掌21-30	096.第十四掌26-35	145.第十六掌25
003.电路第一章名词解释和计算题	000-7.模电章节梳理之·运算放大电路	040.电子类考纲解读电路and数电·重要	048.第六掌31-40	097.第十五掌1-2	146.第十六掌26
004.电路第二章梳理	001.模电第一章选择题and填空题	降龙十八掌必做1800题 龙老师	049.第六掌41-50	098.第十五掌3-4	147.第十六掌27
005.电路第二章选择题1-11	002.模电第一章判断题and名词解释题and分析计算题		050.第六掌51-60	099.第十五掌5-6	148.第十六掌28
006.电路第二章选择题12-13和判断题和填空题	003.模电第二章选择题and填空题and判断题		051.第六掌61-70	100.第十五掌7-8	149.第十六掌29
007.电路第二章名词解释题和分析计算题1-8	004.模电第二章名词解释题and分析计算题·先讲		052.第六掌71-80	101.第十五掌9-10	150.第十六掌30
008.电路第二章分析计算题9-15	005.模电第三章选择题and填空题and判断题	001.第一掌1-10	053.第六掌81-90	102.第十五掌11-12	151.第十六掌31
009.电路第三章梳理	006.模电第三章分析计算题	002.第一掌11-20	054.第六掌91-100	103.第十五掌13-14	152.第十六掌32
010.电路第三章选择题1-13	007.模电第四章选择题and判断题	003.第一掌21-30	055.第七掌1-10	104.第十五掌15	153.第十六掌33
011.电路第三章选择题14-18和判断题	008.模电第四章填空题and名词解释题and分析计算题	004.第一掌31-40	056.第七掌11-20	105.第十五掌16	154.第十六掌34
012.电路第三章填空题和名词解释题1-6	课程C 习题课 国家电网电力科学研究院 龙老师	005.第一掌41-50	057.第七掌21-30	106.第十五掌17-18	155.第十六掌34补
013.电路第三章名词解释题7-10和分析计算题1-3		006.第一掌51-60	058.第七掌31-40	107.第十五掌19-20	156.第十六掌35
014.电路第三章分析计算题4-11		007.第一掌61-70	059.第七掌41-55	108.第十五掌21-22	157.第十六掌36
015.电路第四章梳理		008.第一掌71-80	060.第七掌56-65	109.第十五掌23-24	158.第十六掌37
016.电路第四章选择题1-10	001.第一章梳理	009.第一掌81-95	061.第八掌1-10	110.第十五掌25-26	159.第十六掌38
017.电路第四章选择题11-17和判断题和填空题1-3	002.第一章选择题和判断题1-10	010.第二掌1-10	062.第八掌11-20	111.第十五掌27-28	160.第十六掌39
018.电路第四章填空题4-10和名词解释题1-2	003.第一章判断题11-15和填空题	011.第二掌11-20	063.第八掌21-30	112.第十五掌29-30	161.第十六掌40
019.电路第四章名词解释题3-8和分析计算题1-2	004.第一章名词解释题	012.第二掌21-30·重录	064.第八掌31-45	113.第十五掌31-32	162.第十七掌1-2
020.电路第四章分析计算题3-8	005.第一章分析计算题	013.第二掌31-40	065.第九掌1-8·重录	114.第十五掌33·重录	163.第十七掌3-4
021.电路第四章分析计算题9-11	006.数电第二章梳理1	014.第二掌41-50	066.第九掌9-20	115.第十五掌34	164.第十七掌5-6
022.电路第六章梳理	007.数电第二章梳理2	015.第二掌51-60	067.第九掌21-30	116.第十五掌35-36	165.第十七掌7-8
023.电路第六章完整	008.数电第二章梳理3	016.第二掌61-70	068.第九掌31-40	117.第十五掌37-38	166.第十七掌9-10
024.电路第七章一阶电路梳理1	009.数电第二章选择题和判断题1-6	017.第二掌71-80·重录	069.第九掌41-50	118.第十五掌39-40	167.第十七掌11
025.电路第七章一阶电路梳理2	010.数电第二章判断题7-15和填空题和名词解释题	018.第二掌81-90	070.第九掌51-60	119.第十五掌41-42	168.第十七掌12
026.电路第七章选择题和判断题1-7	011.数电第二章分析计算题	019.第二掌91-100	071.第十掌1-10	120.第十五掌43-45	169.第十七掌13
027.电路第七章判断题8-10和填空题和名词解释题	012.数电第三章梳理1	020.第二掌101-110	072.第十掌11-20·重录	121.第十六掌1	170.第十七掌14
028.电路第七章分析计算题1-4	013.数电第三章梳理2	021.第二掌111-125	073.第十二掌1-30	122.第十六掌2	171.第十七掌15
029.电路第七章分析计算题5-8	014.数电第三章选择题	022.第二掌126-135	074.第十掌31-40	123.第十六掌3	172.第十七掌16
030.第八章相量法梳理1	015.数电第三章判断题和填空题和名词解释题	023.第三掌1-10	075.第十掌41-50	124.第十六掌4	173.第十七掌17-18
031.第八章相量法梳理2	016.数电第三章分析计算题1-5	024.第三掌11-30·重录	076.第十一掌1-10	125.第十六掌5	174.第十七掌19
032.电路第八章选择题和判断题和填空题和名词解释题	017.数电第三章分析计算题6-11	025.第三掌31-39	077.第十一掌11-20	126.第十六掌6	175.第十七掌20
033.电路第八章分析计算题	018.数电第四章组合逻辑电路梳理	026.第三掌40-55	078.第十一掌21-30	127.第十六掌7	176.第十七掌21
034.电路第九章正弦稳态梳理1	019.数电第四章选择题	027.第四掌1-10	079.第十一掌31-40	128.第十六掌8	177.第十七掌22
035.电路第九章正弦稳态梳理2	020.数电第四章判断题和填空题和名词解释题	028.第四掌11-20	080.第十一掌41-50	129.第十六掌9	178.第十七掌23
036.电路第九章正弦稳态电路梳理3	021.数电第四章分析计算题1-7	029.第四掌21-30	081.第十一掌51-60	129.第十六掌8.9·勘误	179.第十七掌24
037.电路第九章选择题和判断题	022.数电第四章分析计算题8-14	030.第四掌31-40	082.第十二掌1-10	130.第十六掌10	180.第十七掌25
038.电路第九章填空题和名词解释题和分析计算题1-3	023.数电第五章触发器梳理1	031.第四掌41-50	083.第十二掌11-15	131.第十六掌11·重录	181.第十七掌26
039.电路第九章分析计算题4-6	024.数电第五章触发器梳理2	032.第四掌51-60	084.第十二掌16-23·重录	132.第十六掌12	182.第十七掌27
040.电路第十章谐振电路梳理	025.数电第五章选择题	033.第四掌61-70	085.第十二掌24-40·重录	133.第十六掌13	183.第十七掌28
041.电路第十章完整版	026.数电第五章判断题和填空题和名词解释题	034.第四掌71-80	086.第十二掌41-50	134.第十六掌14	184.第十七掌29
042.电路数电第一波勘误	027.数电第五章分析计算题1-6	035.第四掌81-90	087.第十二掌51-70	135.第十六掌15	185.第十七掌30
043.电路数电第二波勘误	028.数电第五章分析计算题7-11	036.第五掌1-20	088.第十三掌1-10·重录	136.第十六掌16	186.第十七掌31
课程B 习题课 国家电网电力科学研究院 龙老师	029.数电第六章时序逻辑电路梳理1·超重要	037.第五掌11-20	089.第十三掌11-20	137.第十六掌17	187.第十七掌32
	030.数电第六章时序逻辑电路梳理2·超重要	038.第五掌21-30	090.第十三掌21-25·重录	138.第十六掌18	188.第十七掌33
	031.数电第六章选择题和判断题和填空题	039.第五掌31-40	091.第十三掌26-35	139.第十六掌19	189.第十七掌34
	032.数电第六章名词解释题和分析计算题1-6	040.第五掌41-50	092.第十三掌36-45	140.第十六掌20	190.第十七掌35
000-1.模电章节梳理之·PN结的形成	033.数电第六章分析计算题7-8和考纲元件总结	041.第五掌51-60	093.第十三掌46-55	141.第十六掌21	191.第十七掌36
000-2.模电章节梳理之·二极管	034.数电第八章模数转换梳理	042.第五掌61-70	094.第十四掌1-10	142.第十六掌22	192.第十七掌37-39
000-3.模电章节梳理之·三极管-上	035.数电第八章完整版	043.第五掌71-90		143.第十六掌23	193.第十七掌40
000-4.模电章节梳理之·三极管-下	036.数电第七章脉冲电路梳理1	044.第五掌91-100			
	037.数电第七章脉冲电路梳理2	045.第六掌1-10			

《03.真题课-电子类历年真题-含退役士兵》——这一部分就是大家必做必看的部分了，你不能不做真题就上考场，但是更重要的事情你们必须知道：真题不仅仅是做的，更是用来研究的，里面有命题人的思路与特征。因为默默学通过往年参与过命题的老师了解到，最后的命题人出题的参考资料主要就是一些《大学教材》、《历年真题》和《考试大纲》。

《03.总结课-名词解释汇总》——这一部分内容，你尽管背就好了，老师会带着大家一起背。

33节课 | 默默学电子类·真题与总结课程体系

龙老师 | 历年真题·退役士兵真题·名词解释汇总

总结课 名词解释汇总 龙老师		
01.电子类名词解释-电路部分	07.2022退役士兵真题卷讲解-2-选择题7-10and判断题1-6-默默学龙老师讲解	19.2024电子理论真题-31-36名词解释题-龙老师
02.电子类名词解释-模电部分	08.2022退役士兵真题卷讲解-3-判断题7-10and填空题1-4-默默学龙老师讲解	20.2024电子理论真题-37-42分析计算题-龙老师
03.电子类名词解释-数电部分	09.2022退役士兵真题卷讲解-4-填空题5-7and名词解释题and电路设计题1-默默学龙老师讲解	21.2024退役士兵真题讲解
真题课 电子类历年真题·含退役士兵 龙老师		
01.2022电子大类真题讲解-理论解析-1-4-默默学	10.2022退役士兵真题卷讲解-5-电路设计题2-6-默默学龙老师讲解	22.2025电子理论真题01.一、选择题1-10
02.2022电子大类真题讲解-理论解析-5-20-默默学	11.2023电子类真题江苏专转本1-2题-龙老师	23.2025电子理论真题02.二、判断题11-20
03.2022电子大类真题讲解-理论解析-21-30-默默学	12.2023电子类真题江苏专转本3-10题-龙老师	24.2025电子理论真题03.三、填空题21-30
04.2022电子大类真题讲解-理论解析-31-39-默默学	13.2023电子类真题江苏专转本11-30题-龙老师	25.2025电子理论真题04.四、名词解释题31-36
05.2022电子大类真题讲解-理论解析-40-42-默默学	14.2023电子类真题江苏专转本31-39题-龙老师	26.2025电子理论真题05.五、分析计算题37-42
06.2022退役士兵真题卷讲解-1-选择题1-6-默默学龙老师讲解	15.2023电子类真题江苏专转本40-42题-龙老师	27.2025退役士兵真题讲解
	16.2024电子理论真题-1-10选择题-龙老师	28.2026电子理论讲解1-20
	17.2024电子理论真题-11-20判断题-龙老师	29.2026电子理论讲解21-36
	18.2024电子理论真题-21-30填空题-龙老师	30.2026电子理论讲解37-42

老师简介

钻石主讲老师——

龙老师

来自省状元的选择

咱这老师可不是社会上的廉价老师，是带出过 2026 届江苏专转本电子类考取了 464 分省状元的老师。还有一众 400+ 的高分学员！为什么学员考的这么好？因为龙老师懂命题标准和阅卷评分标准。

因为专业所以专业

龙老师硕士毕业于南京师范大学电子类专业，后就职于国企研究院（电力方向），是纯血的体制内人员（研究院允许利用业余时间从事兼职，你去跑滴滴也是你自由！）。龙老师无论大学还是工作都与电子相关！

更懂阅卷评分标准

根据江苏省教育厅、江苏省教育考试院相关文件，专转本专业课考试大纲制定、试卷命题、评分标准全部由大学负责。社会上的机构、老师无渠道获取考试评分标准。龙老师就职于研究院，研究院也有考研招生资格，属于纯血的体制内铁饭碗。所以熟悉许多电子类考试的命题规则与评分标准！

拥有高校独家题库

默默学电子类不仅仅合作龙老师，更有南京工程学院一些在职在编老师参与编写《默默学题库》。江苏专转本考试命题也是采用题库模式，以防止命题人泄题，且江苏专转本命题人均来自大学在职在编教师。默默学为了确保《默默学题库》品质，所以聘请南京工程学院电力相关专业老师参与编写《默默学题库》。注意：

南工程电力相关专业是王牌专业，常年与国家电网有合作关系！但《默默学题库》并非专转本考试官方题库，仅为默默学内部参照江苏专转本官方命题标准制作的独家题库，亦极具学习价值，这是体制外老师无法获取的！

(版面有限只放王牌，更多优秀老师，找学长学姐了解就完事儿~)

教材简介

4 本内部配套教材，包邮送到手上，考前更有大量内部绝密资料，会以 PDF 形势在内部群发送！



题库简介

因为重要 所以绝密

- 1.《默默学题库》采用微信一键登录，登陆后绑定默默学课程账户/密码即可。非学员根本无法获取，即使有了课程账户密码也无法登录，因为《默默学题库》采用微信登录的方式登录，除非你可以破解微信。
- 2.行业首家合作阿里云千问 AI 平台，《模拟考试》主观题支持 AI+老师双批阅模式，防止粗心！
- 3.转本组团功能：让你找到高质量的搭子！让报考相同学校相同专业的学生能申请查看彼此 QQ 号，但是对方可以根据申请人在《默默学题库》答题正确率选择同意/拒绝，比如你想查看一个报考南京一本的同学的 QQ，但是你在《默默学题库》系统中答题错题太多，标签是学渣，你觉得对方会同意吗？

4.PK 竞技场功能：支持 2 人/5 人/10 人或者不限人数的刷题 PK 模式，看谁才是学霸！

5.因为默默学创始人旅居国外，可以使用到很多同行无法使用到的最前沿的 AI 大模型（因为一些尖端的 AI 会限制申请人设备地址，银行卡号等身份鉴别技术，比如手机里有微信/美团的直接注册不了，不在国外根本无法注册。），所以预计后期会有非常非常非常尖端的《仿真题库》出现，敬请期待！

默默学题库

默默学，专注江苏专转本。

首页

排行榜

PK竞技场

转本组团

我的

游客模式

登录

学 · 练 · 测 · 评 · 一体 化

把考场可能遇到的题，提前做一遍

默默学江苏专转本官方题库，考到相似题，不值得惊讶；考到原题，也别太惊讶。

开始刷题

模拟考试

23
题库分类

18432
收录试题

24
模考试卷

全部试题配解析 · 交卷自动判分 · 错题自动归档

找到你的转本搭子

报考同院校 · 同专业

报考同院校 · 同专业 · 同届考生智能匹配，一起刷题、交流备考进度

立即匹配 →

默默学的题库

随机抽 10 题 · 即练即讲

专转本高数

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

专转本语文

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

英语四级

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

五年制英语

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

01.财经类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

02.管理类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

03.电子类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

04.计算机

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

05.机械类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

06.音乐类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

07.美术类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

08.化工类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

09.文史类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

10.土木类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

11.新闻类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

12.医护类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

13.日语类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

14.英语类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

15.法学类


绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

16.教育类

绝密题库 · 外传必究

登录后可免费体验10题

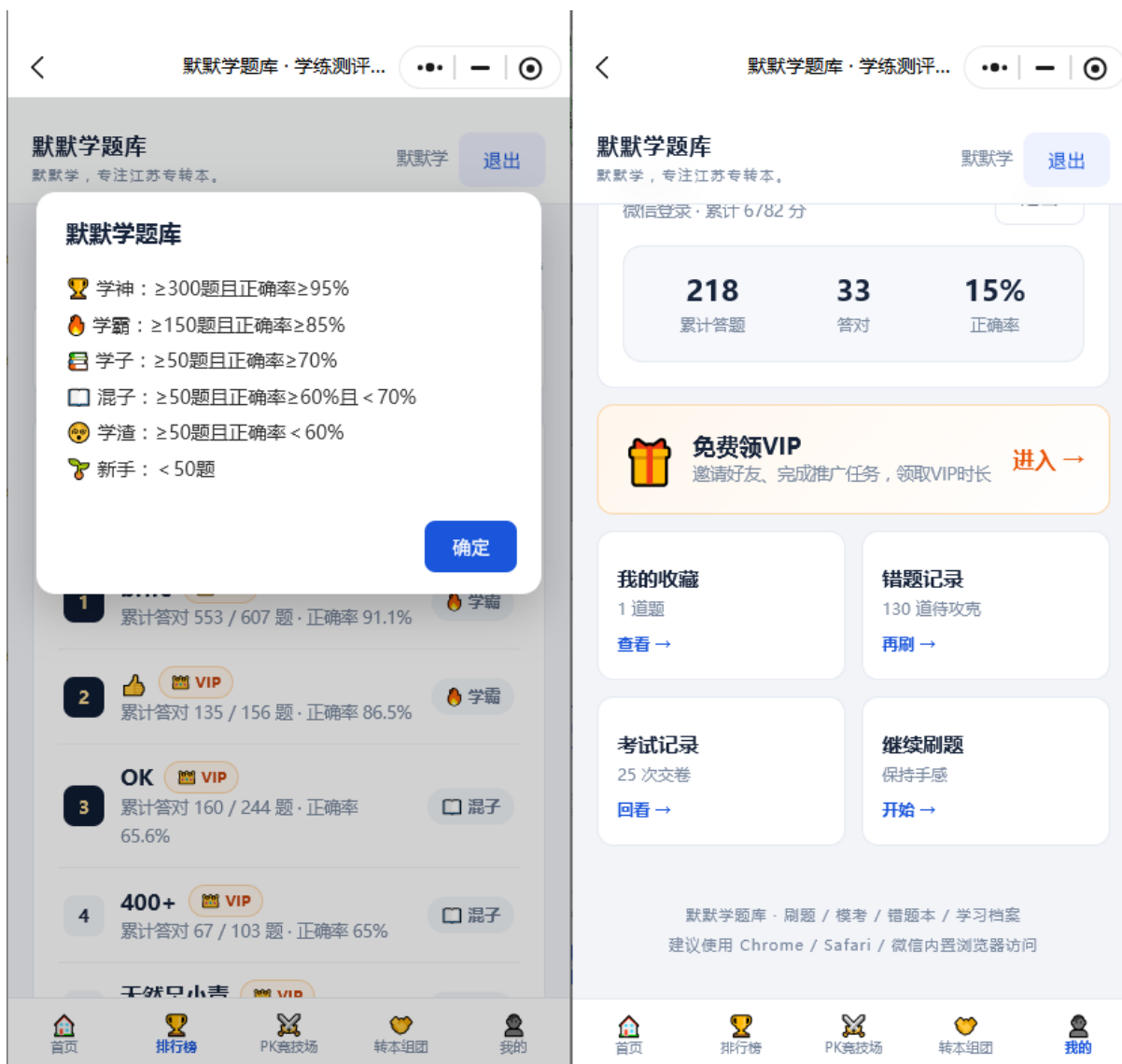



答疑简介

默默学采用学员微信群+独家知识产权的微信小程序《转本混子》双模式答疑，为什么这么做呢？

1. 微信群答疑，时间久了，考前尤其要看之前的问题记录的时候，很多图片是打不开的，被清理了。但是《转本混子》小程序并不影响，会长期保存学员提问的图片和记录，清清楚楚。
2. 微信群答疑，有的学员是有点社恐的，担心这样那样的原因，但是《转本混子》完全不知道学员身份，所以完全没有社交上的担心，轻轻松松提问，有问必答！
3. 机构一旦学员多了，学员群提问，老师很容易忘记回复学员的问题，或者聊天记录把一些早期的问题顶到下面去了，老师也看不到了，从而导致学员问题被遗漏，或者不知道老师回答谁的问题了，但是《转本混子》不会这样，老师只需要点击“等我来答”就知道谁的问题还没解答，这样万无一失！

4. 《转本混子》已经很成熟了，累计回答接近 40000，没看错，是接近 4 万条问题了！注册用户超过 2 万人！大家已经熟悉这个方式来提问了，而且会很方便，微信里就有。
5. 《转本混子》回答的问题，会有专门的通知，微信消息多了以后，@某某人也很难找到了。

但是，我们仍然会保留微信内部群提问答疑模式，主要还是方便大家一起交流，做到人无我有，人有我优！

《转本混子》使用方法：

1. 微信小程序搜索“转本混子”；2.苹果手机 Appstore 搜索；3.安卓手机在腾讯应用宝中搜索即可！



增值服务拉满上岸后也能接着帮，一站式规划

学完专转本，后续的路也给你铺好！默默学这个品牌在江苏专转本这个行业深耕 15 载，积累了数十万往期学员和人脉资源，包括专转本后考公上岸的，专转本后考研上岸的，专转本后做大学教师的，专转本后移民国外的，专转本后进入央国企的等等可提供指导。更有大量课程合作老师为大学硕士生导师，可以直接指导学员未来考研如何备考，这是社会机构老师无法提供的，因为硕士生导师是直接带硕士的！

20 大课程亮点

专业的事情交给专业的人去做！

解决备考所有痛点，主打一个保姆式督学！

咱的特色服务全给你解决，把你从摆烂边缘拉回来，推着你上岸！

1. 严格按照专转本《考试大纲》上课，一切以成绩为导向，不仅仅要讲的好，还要考的好！
所以默默学只合作懂江苏专转本考试命题和阅卷的老师，绝不合作才毕业的学生授课！
江苏专转本行业很多所谓的老师，一般都不敢公开毕业证内容，因为普遍才毕业没 2 年，或者所学专业 and 所教授的课程类别完全不符，一定要看到授课老师毕业时间，所学专业！
2. 默默学授课老师严格按照高校阅卷评分标准讲解题目和答题规范，体制外的老师根本弄不到！
3. 遇到争议试题也不慌，专转本考试偶有争议题出现，但是标准答案只有 1 个，默默学老师帮你找！
4. 默默学核验授课老师大学期间所学专业均为授课大类专业，避免半路出家的老师误导考生！
5. 默默学授课老师主要来自高校，持有高校教师资格证，社会上老师无法获得此证，属非法授课！
6. 独家内部考试题库，质量/数量都是行业天花板，还有错题本，收藏题目，评论题目，组队学习等强大功能，主观题评分：默默学合作阿里千问，首创专转本行业 AI+名师一起阅卷模式！
7. 老师小程序 1V1 答疑：再也不用担心微信答疑时间久了，题目的图片打不开了，聊天记录没了，或者难为情，不好意思提问这些痛点，《转本混子》微信小程序只有默默学才有，用户超 2 万！
8. 1V1 学习计划：私信就安排，量身定制备考计划，不用自己瞎琢磨、瞎规划！
9. 每月测评讲解：考前每月月考，测完还能评分，题库有解析，看不懂还能上《转本混子》答疑，学的咋样一目了然，温故知新不白学！写错了，自动记入《错题本》，考前复习再不慌！
10. 职业规指导：默默学大量专转本上岸后，考研、考公、考编、移民、创业成功的学长学姐免费咨询！
11. 考研规划指导：默默学的授课老师很多就是大学硕士生导师，硕士生导师是有考研面试权的！
12. 1V1 志愿指导：专转本志愿填报避坑指南，老师手把手教规则、选院校，避开隐形误区，保驾护航不踩雷！深度解析专转本学校分数波动原理，参考因素，例如：专业录取人数、新增专业等！
13. 定时学习回访：专人督学回访，不怕你摆烂，推着你学，备考不摸鱼，课程软件开屏广告提醒你！
14. 每日一练：助教老师按考纲精挑习题，每天群里发，每天练一点，积少成多拿高分！
15. 包邮绝密教材：多本硬核教材直接快递到家，理论+实操+大量习题全包含，不用自己瞎买资料！

16. 微信群内答疑：别听别人瞎抹黑，群内都有专业老师答疑，还能小程序一对一私聊，问题随时解！
17. 匿名一对一答疑小程序：「转本混子」小程序，匿名提问不尴尬，语音/文字/图片都能问，100%解答，比贴吧、小红书还好用！最主要的是记录都在，图片不会丢失，考前再回顾，绝对是提分小能手！
18. 独家内部题库：微信搜小程序「转本混子」，点击底部按钮“题库”，捆绑默默学课程账户就能用，多次命中原题/相似题，刷题刷到考点上！非学员白嫖不了，因为采用微信登录模式！
19. 高分经验指导分享：历年高分学长学姐亲授秘籍，背书不硬背、大题拿高分、高数考满分的技巧，全免费教，少走备考弯路！
20. 免费更换专业课：能免费换 1 次！招生计划下来，发现本大类严重缩招？或者理想的本科没有了？没关系，默默学支持免费换大类 1 次，因为默默学是大机构，开设完整 19 个大类专业课，有这个实力给你换！

遥遥领先的加密技术

默默学课程采用完全硬件加密技术，捆绑硬件设备，题库采用微信捆绑模式，严防死守守护学员利益！

1. 即使默默学课程被同学悄悄复制，也打不开！
2. 即使舍友悄悄偷看到默默学课程的账户密码，也登录不了！
3. 即使同行用小号购买默默学课程，也无法盗录，因为无法打开屏幕录像！
4. 即使使用手机等设备拍摄屏幕翻录，也会暴露用户水印，直接锁定身份！
5. 内部绝密《默默学题库》更是采用微信登录+默默学账户捆绑模式，除非把学员微信破解了，否则无法登录，因为根本没有账户密码登录页面，强制微信登录！什么？破解微信？你没睡醒吧？

为什么会选择默默学？

1. 江苏专转本行业第一家线上机构，最早可追溯到 2012 年，有 QQ 空间记录为证，空间照片，动态无法修改！老牌机构，19 个大类专业课都开设，实力雄厚！
2. 默默学绝大多数授课老师系体制内老师，参照江苏专转本考试选拔命题人，命题组组长标准选拔老师！其他机构基本为才毕业不久的本科生、硕士。体制外的老师无法知道江苏专转本考试评分标准等信息！体制内老师课时费一般是体制外老师是 5-20 倍，而且一般没有熟人介绍，他们不愿意接！
3. 录制课程为主，直播课程为辅，不仅仅方便学员学习时间灵活调整，更能有效防止盗版！因为市面上所有直播课，只需要打开屏幕录像，即可轻易录制，完全不需要花大价钱购买，只是你不知道！
4. 行业独家《默默学题库》题目数量超多，质量超高，首创 AI+老师阅卷模式，支持 2 人刷题 PK，报考组队功能允许学霸筛选学霸组队，自动过滤学渣。

5. 行业的良心，薄利多销！默默学承诺绝不为了金钱涉足专接本、韩国专升本、线下集训等暴利但不道德的产品，只专注于江苏专转本线上课程。
6. 所有宣传机构老师系“全职老师”的机构，其老师均为体制外人员，因为在职在编老师，无法全职其他机构，自然无法了解江苏专转本命题参考范围；《考试大纲》难度、深度；《阅卷标准》的具体规则；具体本科院校具体专业未来招生与否，这些信息有且仅有体制内教师知道！
试问：如果能进高校，谁愿意去培训机构全职？这不胡扯吗？进高校，又不是不给做专转本培训了！
所以是真的不想去高校，还是进不去呢？你知道了答案，你自然就懂默默学的含金量了！

薄利多销，不靠高单价赚钱！

1000 元起，组合更优惠

课程价格 1000 元起

单买价格高，组合更优惠！

版权提醒

默默学所有课程、会员、题库解析等其他产品著作权均为默默学所有，默默学账户仅限个人使用。凡是倒卖默默学资料，未经授权对默默学任何课程进行录播并进行销售或将默默学课程用于其他商业目的的行为，一经发现，默默学将有权做封号处理。

注意：默默学所有课程无法使用屏幕录像盗录，即使采用手机拍摄，也会直接把用户身份信息录入，默默学将根据身份信息直接定位盗版人员身份，并追究相关责任！

关于退课

- 1、默默学网课/题库属特殊类目，不支持天猫确认收货后七天无理由退换货(商品页面有明确标注)。
- 2、如遇不可抗力或其他极特殊原因需要退课，请在付款后 7 天内联系客服特殊办理。
- 3、默默学所有在售课程均不支持退课，购课前请认真查看课程介绍。